

Projekt układu sumy liczby 2-bitowej z 3-bitową na bramkach NOR

1 Opis techniczny projektu

1.1 Założenia projektowe

Celem projektu jest zaprojektowanie układu kombinacyjnego realizującego funkcję sumy dwóch liczb dwubitowych, a następnie zminimalizowanie liczby wykorzystanych bramek logicznych przy zachowaniu realizacji wyłącznie na bramkach NOR.

Projektowany układ będzie dodawał dwie liczby binarne o długości dwóch bitów:

$$A = (A_1 A_0), \quad B = (B_1 B_0)$$

Układ posiada cztery wejścia binarne oraz wyjście 3-bitowe. Wynik będzie informował o sumie liczb wraz z ewentualnym przeniesieniem najstarszego bitu.

Przyjęto następujące założenia:

- liczby wejściowe mają długość 2 bitów,
- wszystkie wejścia przyjmują wartości logiczne 0 lub 1,
- układ jest układem kombinacyjnym,
- wynik sumy ma 3 bity: $S_2 S_1 S_0$,
- stan wyjścia S_2 oznacza przeniesienie z poziomu bitów starszych,
- podstawowym celem projektu jest minimalizacja liczby bramek logicznych,
- poprawność działania zostanie sprawdzona za pomocą tablicy prawdy i symulacji.

Minimalizacja układu ma na celu zmniejszenie jego złożoności. Mniejsza liczba zastosowanych bramek oznacza prostszy schemat logiczny, mniejsze zapotrzebowanie na elementy oraz potencjalnie mniejsze opóźnienia propagacji sygnału.

1.2 Specyfikacja wejść i wyjść

Projektowany sumator posiada cztery wejścia:

- A_1 – starszy bit pierwszej liczby,
- A_0 – młodszy bit pierwszej liczby,
- B_1 – starszy bit drugiej liczby,
- B_0 – młodszy bit drugiej liczby.

Wyjścia układu to:

- S_0 – bit wyniku najmłodszy,
- S_1 – bit wyniku pośredni,
- S_2 – najstarszy bit wyniku (przeniesienie).

Zależność pomiędzy wejściami a wyjściami można zapisać jako:

$$(A_1A_0)_2 + (B_1B_0)_2 = (S_2S_1S_0)_2 \quad (1)$$

Przykładowo, dla:

$$A = 10_2, B = 01_2$$

otrzymujemy:

$$S = 11_2$$

Natomiast dla:

$$A = 11_2, B = 11_2$$

otrzymujemy:

$$S = 110_2$$

Tabela sygnałowa przedstawia podstawowe sygnały wejściowe i wyjściowe projektowanego układu:

Tabela 1: Sygnały wejściowe i wyjściowe sumatora 2-bitowego z sumą 3-bitową

Sygnał	Rodzaj	Opis
A_1	wejście	starszy bit pierwszej liczby
A_0	wejście	młodszy bit pierwszej liczby
B_1	wejście	starszy bit drugiej liczby
B_0	wejście	młodszy bit drugiej liczby
S_2	wyjście	najstarszy bit wyniku (przeniesienie)
S_1	wyjście	bit wyniku pośredni
S_0	wyjście	bit wyniku najmłodszy

1.3 Analiza logiczna układu

Aby wyznaczyć wynik sumy, należy wykonać dodawanie pozycyjne, począwszy od poziomu najmłodszego bitu.

Dla bitów najmłodszych:

$$S_0 = A_0 \oplus B_0 \quad (2)$$

przy czym w układzie opartym na bramkach NOR będzie to realizowane poprzez przekształcenie funkcji XOR na postać przyjazną dla bramek NOR.

Generowanie przeniesienia na najmłodszym poziomie wynosi:

$$P_0 = A_0 \cdot B_0 \quad (3)$$

Dla bitów starszych:

$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus P_0 \quad (4)$$

oraz:

$$P_1 = (A_1 \cdot B_1) + (P_0 \cdot (A_1 \oplus B_1)) \quad (5)$$

Wynik najstarszy to:

$$S_2 = P_1 \quad (6)$$

Funkcje te można zapisać w postaci sumy iloczynów lub iloczynu sum, a następnie zminimalizować do postaci przyjaznej dla bramek NOR.

W praktyce realizacji na bramkach NOR każda z tych funkcji może być przekształcana do postaci, w której wykorzystywane są wyłącznie operacje NOR, co wymaga odpowiedniego zaznaczenia negacji i zamiany bramek na ich równoważniki.

Schemat działania można opisać następująco:

1. poziom młodszy: określenie S_0 oraz P_0 ,
2. poziom starszy: określenie S_1 oraz P_1 ,
3. wyjście najstarsze: $S_2 = P_1$.

1.4 Prezentacja układu i przejście do dalszej części pracy

Struktura układu przedstawiona jest na schemacie blokowym oraz schematach logicznych. Na rysunku ?? przedstawiono układ w formie uproszczonej, z wydzieleniem dwóch poziomów sumacyjnych oraz wyjścia przeniesienia. Na rysunku ?? szczegółowo przedstawiono zależności między wejściami a wyjściami w formie bramek logicznych.

Warto zwrócić uwagę na to, że w schemacie logicznym wejścia układu oraz wyjścia są połączone z bramkami NOR. Rysunek ?? przedstawia układ w formie hierarchicznej: wejścia A_1, A_0, B_1, B_0 są przetwarzane na poziomie młodszym, a następnie na poziomie starszym, a wynik końcowy jest sumą 3-bitową.

Następnie, w kolejnym punkcie pracy omówione zostaną minimalizacja funkcji logicznych na bramkach NOR, tablica prawdy oraz dalsze schematy i rysunki. Dalsza część pracy odnosi się bezpośrednio do przedstawionej tu struktury układu.

(a) Schemath blokowy układu

Rysunek 2: Rysunek prezentujący przejście do następnego punktu pracy